

TRABAJO PRACTICO DE LABORATORIO N°1

Se seleccionó la plantilla (B). (PASA - ALTOS)

Fórmula de aproximación: Chebyshev

Frecuencia de corte: $f_p = 9,6 \text{ kHz}$

Frecuencia de stop: $f_s = 1,2 \text{ kHz}$


At. máxima en borde de paso: $1 \text{ dB} (\alpha_{\max})$

At. mínima en borde de stop: $20 \text{ dB} (\alpha_{\min})$

ELABORACIÓN DE PLANTILLA

$$\omega_p = 2\pi f_p = 2\pi \cdot 9600 \text{ rad/seg}$$
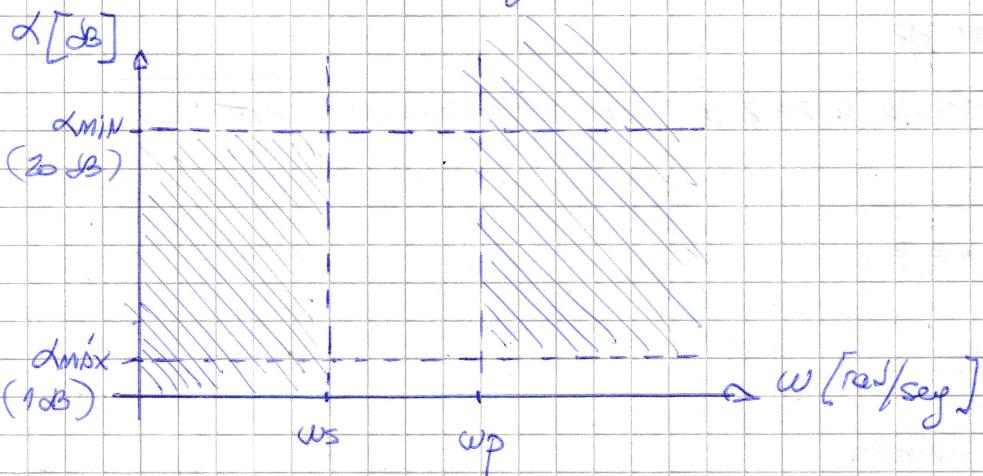
$$\omega_s = 2\pi f_s = 2\pi \cdot 1200 \text{ rad/seg}$$



Normalización por ω_p : ($\omega_0 = \omega_p$)

$$\omega_p' = \frac{\omega_p}{\omega_p} \Rightarrow \boxed{\omega_p' = 1}$$

$$\omega_s' = \frac{\omega_s}{\omega_p} \Rightarrow \boxed{\omega_s' = 0,201}$$

Apliko kernel de transformación de parámetros

$$\omega_L = \frac{1}{\omega} \quad \omega_P = \frac{1}{\omega_P} \Rightarrow \boxed{\omega_P = 1}$$

$$\omega_S = \frac{1}{\omega_S} \Rightarrow \boxed{\omega_S = 3,83}$$

Apliko Chebyshev al filtro pasabajas prototípico

$$\varepsilon^2 = 10^{\frac{d_{MAX}}{10} - 1} = 10^{1/10} - 1$$

$$\boxed{\varepsilon^2 = 0,2589}$$

$$\boxed{\varepsilon = 0,51}$$

$$d_{min,n} = 10 \cdot \arg \left\{ 1 + \varepsilon^2 \cdot \cosh^{-1} (\Omega_S) \right\}$$

Con Python realizamos los cálculos:

$$d_{min,1} = 6,81 \text{ dB}$$

$$d_{min,2} = 23,199 \text{ dB} \approx 23,2 \text{ dB} \Rightarrow \text{seleccionamos } \boxed{\text{ORDEN } 2}$$

Chebyshev

$$\left| \begin{array}{l} \varepsilon^2 = 0,2589 \\ n = 2 \end{array} \right|$$

Armando polinomio de Chebyshev

$$C_2(\Omega) = 2 \cdot \Omega^2 - 1$$

Armando de TRANSFERENCIA

$$|\mathcal{T}(\Omega_S)|^2 = \frac{1}{1 + \varepsilon^2 \cdot C_2^2(\Omega)} = \frac{1}{1 + \varepsilon^2 \cdot (2 \Omega_S^2 - 1)^2}$$

(2)

$$= \frac{1}{1 + \varepsilon^2(4\omega^4 + 4\omega^2 + 1)} = \frac{1}{4\varepsilon^2\omega^4 + 4\varepsilon^2\omega^2 + \varepsilon^2 + 1}$$

$$= \frac{\frac{1}{4\varepsilon^2}}{\omega^4 - \omega^2 + \frac{1}{4} + \frac{1}{4\varepsilon^2}} = \frac{\frac{1}{4\varepsilon^2}}{\omega^4 - \omega^2 + \left(\frac{\varepsilon^2 + 1}{4\varepsilon^2}\right)}$$

$$T_{LP}(s) \Rightarrow T(s), T(-s) = |T(j\omega)| \Big|_{\omega= \frac{s}{j}} \quad s = \frac{j\omega}{\varepsilon}$$

$$\left| T(j\omega) \right|^2 \Big|_{\omega= \frac{s}{j}} = \frac{\frac{1}{4\varepsilon^2}}{s^4 + s^2 + \left(\frac{\varepsilon^2 + 1}{4\varepsilon^2}\right)} = T(s) \cdot T(-s)$$

Reemplazo: ($\varepsilon^2 = 0,2589$)

$$T(s) \cdot T(-s) = \frac{0,98}{s^4 + s^2 + 1,2156} = 0,98 \cdot \frac{1}{s^2 + 0,5s + 0,5} \cdot \frac{1}{s^2 - 0,5s + 0,5}$$

$T_{LP}(s) = \frac{0,98}{s^2 + s + 1,02}$	TRANSFERENCIA <u>PASA BAJOS</u> <u>PROTOTIPO</u>
---	--

apl/ko Kernel de transformación

$$P = K(s) = \frac{1}{s}$$

$$T_{HP}(s) = T_{LP}(s) \Big|_{\frac{1}{s} = \frac{1}{s}}$$

$$T_{HP}(s) = \frac{0,98}{s}$$

$$\frac{1}{s^2} + 1,098 \frac{1}{s} + 1,102$$

$$T_{NP}(s) = \frac{0,98 \cdot s^2}{s}$$

$$1 + 1,098s + 1,102s^2$$

$$T_{HD}(s) = \frac{0,98}{s} \cdot \frac{s^2}{s^2}$$

$$1,102 \cdot s^2 + 0,996 s + 0,907$$

$$T_{HD}(s) = (0,89) \cdot \frac{s^2}{s^2 + 0,996 s + 0,907}$$

TRANSFORMADA


PASSA ALTOS

(3)

IMPLEMENTACIÓN

Para la implementación se utilizará un circuito universal de filtro UAF42.

El esquema es el siguiente:

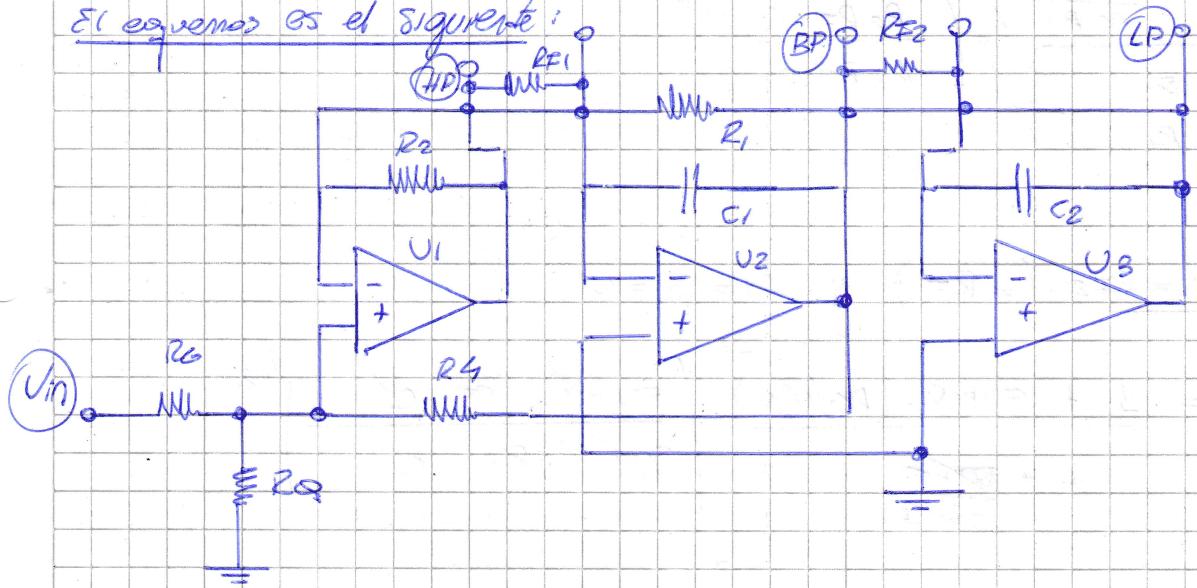

Los valores de los componentes integrados son:

$$\begin{cases} R_1 = R_2 = R_3 = 50 \text{ k}\Omega \\ C_1 = C_2 = 1000 \text{ pF} \end{cases}$$

Los parámetros de diseño deben ser:

$$\begin{cases} \text{Amp} = K = 0,89 \\ Q = 0,952 \\ \omega_0 = 2\pi 4000 \cdot 0,952 \end{cases}$$

$$\frac{\omega_0}{\omega} = 0,952 \quad \wedge \quad \omega^2 = 0,207$$

$$Q = \frac{0,952}{0,996}$$

$$Q = 0,952$$

Aplico los errores de diseño otorgados

por el fabricante del UAF42 (TEXAS INSTRUMENTS):

$$\omega_0^2 = \frac{R_2}{R_1 R_F C_1 C_2}$$

$$A_{\text{imp}} = \frac{1 + \frac{R_2}{R_1}}{R_G \left[\frac{1}{R_G} + \frac{1}{R_Q} + \frac{1}{R_S} \right]}$$

$$Q = \frac{1 + \frac{R_Q \left(\frac{R_G + R_Q}{R_G R_Q} \right)}{1 + \frac{R_2}{R_1}}}{\left[\frac{R_2 R_F C_1}{R_1 R_F C_2} \right]}^{1/2}$$

Abkürzung $R_F = R_F 1 : (= R_F) \quad \text{und} \quad C_1 = C_2 = C :$

$$Q = 0,956 = \frac{1 + 50 \text{k}\Omega \cdot \left(R_G / R_Q \right)^{-1}}{1 + \frac{50 \text{k}\Omega}{50 \text{k}\Omega}} \left[\frac{\frac{50 \text{k}\Omega \cdot R_F \cdot C}{50 \text{k}\Omega \cdot R_F \cdot C}}{50 \text{k}\Omega \cdot R_F \cdot C} \right]^{1/2}$$

$$0,956 = \frac{1 + \frac{50 \text{k}\Omega}{\left(R_G / R_Q \right)}}{2}$$

$$R_G / R_Q = \left(\frac{(2 \cdot 0,956)}{50 \text{k}\Omega} - 1 \right)^{-1}$$

$$\boxed{R_G / R_Q \approx 54,82 \text{ k}\Omega}$$

$$A_{\text{imp}} = \frac{1 + \frac{50 \text{k}\Omega}{\left(R_G / R_Q \right)}}{R_G \cdot \left[\frac{\left(R_G + R_Q \right)}{R_G R_Q} + \frac{1}{50 \text{k}\Omega} \right]} = \frac{2}{R_G \cdot \left(\frac{1}{54,82 \text{k}\Omega} + \frac{1}{50 \text{k}\Omega} \right)}$$

$$A_{\text{imp}} \approx 0,89 \Rightarrow R_G = \frac{2}{0,89 \left(\frac{1}{54,82 \text{k}\Omega} + \frac{1}{50 \text{k}\Omega} \right)} \Rightarrow \boxed{R_G \approx 58,70 \text{ k}\Omega}$$

(4)

$$\frac{R_G \cdot R_Q}{R_G + R_Q} = 54,82 \text{ k}\Omega$$

$$R_Q = \frac{R_G \cdot 54,82 \text{ k}\Omega}{R_G - 54,82 \text{ k}\Omega} = \frac{58,76 \text{ k}\Omega \cdot 54,82 \text{ k}\Omega}{58,76 \text{ k}\Omega - 54,82 \text{ k}\Omega}$$

$$R_Q = 817,54 \text{ k}\Omega$$

$$\omega_0^2 = (2\pi \cdot 4000 \cdot 0,952)^2 = \frac{1}{50 \text{ k}\Omega \cdot \frac{1}{R_F^2 \cdot (1000 \mu F)^2}}$$

$$R_F = \frac{1}{2\pi \cdot 4000 \cdot 0,952 \cdot 1000 \mu F} = 36,34 \text{ k}\Omega$$

$$R_{F1} = R_{F2} = 36,34 \text{ k}\Omega$$

Definición de valores comerciales

$$R_G = 50 \text{ k}\Omega$$

$$R_Q = 820 \text{ k}\Omega$$

$$R_{F1} = R_{F2} = 33 \text{ k}\Omega \text{ o } 39 \text{ k}\Omega$$