

PUNTO (3)

Para ajustar el valor de  $R_1$   $|T(0)| = 20 \text{ dB}$ ;  $20 \text{ dB} = 20 \log(A_v)$

$$A_v = 10^1 = 10 //$$


$$|T(0)| = 10$$

$$|T(0)| = \frac{R_3}{R_1} = 10 \Rightarrow R_1 = \frac{R_3}{10}$$

$$R_1 = \frac{10 \text{ k}\Omega}{10} \Rightarrow \boxed{R_1 = 1 \text{ k}\Omega}$$

Módulo

$|T(\omega)|/\text{dB}$

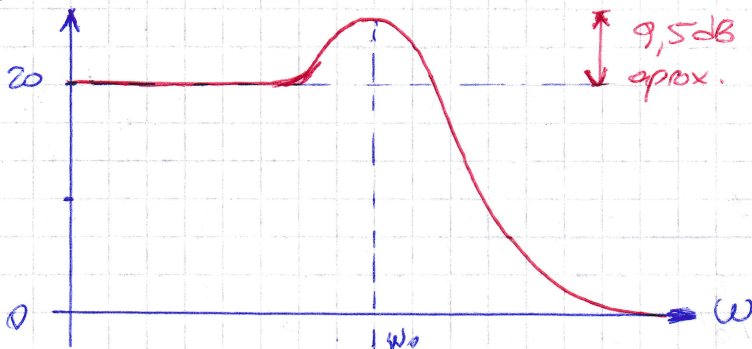

$$S_p = -20 \log(2\zeta_0)$$

$$= -20 \log\left(\frac{1}{2}\right)$$

$$= -20 \log\left(\frac{1}{3}\right)$$

$$\boxed{S_p = 9,5 \text{ dB}}$$

$\theta(\omega)$

